

Mes 5 Informática/S.A.I.



Área personal




Mis Cursos

👪 Este curso



> Mes 5 > SESIÓN 4 (Del 25 al 31) > Cuestionario tipo test > Cuestionario tipo test

■ Navegación por el cuestionario

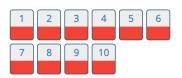

Finalizar revisión

♠ Volver a 'Cuestionario tipo test

Comenzado el miércoles, 1 de junio de 2022, 12:54

Estado Finalizado

Finalizado en miércoles, 1 de junio de 2022, 12:54

Tiempo empleado 6 segundos

Calificación 0,00 de 10,00 (0%)

Pregunta $oldsymbol{1}$

Sin contestar Puntúa como 1,00

Puntua como 1,00

Marcar pregunta

La salida de una puerta AND con entradas A, B, y C está a 1 (nivel ALTO) cuando

Seleccione una:

 \bigcirc a. A = 0, B = 1, C = 0

b. A = 0, B = 0, C = 0

Oc. A = 1, B = 0, C = 1

Od. A = 1, B = 1, C = 1

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: A = 1, B = 1, C = 1

Pregunta 2

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

La salida de una puerta OR con entradas A, B, y C está a 0 (nivel BAJO) cuando

Seleccione una:

○ a. A = 1, B = 1, C = 1

○ b. A = 1, B = 0, C = 1

 \bigcirc c. A = 0, B = 0, C = 0

 \bigcirc d. A = 0, B = 1, C = 0

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: A = 0, B = 0, C = 0

Pregunta 3

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguientes no es una regla válida del álgebra booleana?

Seleccione una:

○ a. A=A'

O b. AA=A

c. A+0=A

d. A+1=1

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: A=A'

Pregunta 4

Sin contestar

De acuerdo con los teoremas de DeMorgan, ¿cuál de las siguientes igualdades es incorrecta?

Seleccione una

Marcar pregunta	a. (XYZ)' = X' + Y' + Z' b. (A+B+C)'=A'B'C'
	c. (A+B+C)' = A' + B' + C' d. (AB)' = A'+ B'
	Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: (A+B+C)' = A' + B' + C'
Pregunta 5 Sin contestar Puntúa como 1,00	La expresión booleana X = AB + CD representa: Seleccione una: a. Una operación OR-exclusiva. b. Dos operaciones OR multiplicadas (AND). c. Una puerta AND de 4 entradas. d. Dos operaciones AND sumadas (OR).
	Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: Dos operaciones AND sumadas (OR).
Pregunta 6 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta	Un ejemplo de una expresión suma de productos es: Seleccione una: a. A'B + A C' + AB'C b. A + B(C + D) c. (A'+B+C)(A+B'+C) d. Ninguna de ellas
	Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: A'B + A C' + AB'C
Pregunta 7 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta	Un ejemplo de una expresión suma de productos estándar es: Seleccione una: a. AB'CD'+A'B+A b. AB'+A'B+AB c. A'B+AB'C+ABD d. AB'C+AC'D
	Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es: AB'+A'B+AB
Pregunta 8 Sin contestar Puntúa como 1,00 Marcar pregunta	La expresión para una puerta XOR (OR-Exclusiva) es: Seleccione una: a. F = A'B + AB' b. F = (AB + AB)' c. F = AB + (AB)' d. F = (AB) + (A'B')
	Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: F = A'B + AB'

Pregunta 9	La expresión para una puerta XNOR (NOR-Exclusiva) es:
Sin contestar Puntúa como 1,00	Seleccione una:
Marcar	a. F = A'B + AB'
pregunta	b. F = (AB + AB)'
	c. F = (AB) + (A'B')
	○ d. F = AB + (AB)'
	Respuesta incorrecta.
	La respuesta correcta es: F = (AB) + (A'B')
Pregunta 10	Simplicando esta expresión AB + A(B + C) + B(B + C) al máximo obtengo:
Sin contestar	
Puntúa como 1,00	Seleccione una:
Marcar	a.B+AC
pregunta	○ b. AB +AC
	○ c. ABC + A
	○ d. AB +C
	Respuesta incorrecta.
	La respuesta correcta es: B + AC

Finalizar revisión